

# Le memorie ad accesso casuale


Matteo Sonza Reorda

Politecnico di Torino  
Dip. di Automatica e Informatica


 
# Caratteristiche generali

- Ogni cella può essere indirizzata indipendentemente
- I tempi di accesso sono uguali e costanti per ogni cella.



# Segnali di controllo

- **Permettono alla memoria di sapere**
  - **il tipo di operazione richiesta (lettura o scrittura)**
  - **quando gli indirizzi sono disponibili sull'Abus**
  - **quando i dati sono disponibili sul Dbus (solo per la scrittura).**
- **Deve inoltre esistere un meccanismo con il quale è possibile sapere**
  - **quando i dati sono disponibili sul Dbus (solo per la lettura)**
  - **quando è possibile procedere con un nuovo ciclo di accesso alla memoria.**

# Segnali di cor

Soluzione sincrona: la memoria e chi la utilizza condividono un segnale di clock (o informazioni di tempo) e quindi sanno quando possono procedere con ciascuna operazione

- Permettono alla memoria di sapere
  - il tipo di operazione richiesta (lettura o scrittura)
  - quando gli indirizzi sono disponibili sull'Abus
  - quando i dati sono disponibili sul Dbus (solo per la scrittura).
- Deve inoltre esistere un meccanismo con il quale è possibile sapere
  - quando i dati sono disponibili sul Dbus (solo per la lettura)
  - quando è possibile procedere con un nuovo ciclo di accesso alla memoria.

# Segnali di controllo

**Soluzione asincrona:** la memoria e chi la utilizza non condividono nessun segnale di clock (o informazioni di tempo) e quindi necessitano di segnali di controllo che dicono quando è possibile procedere con ciascuna operazione


- Permettono alla memoria di sapere
  - il tipo di operazione richiesta (lettura o scrittura)
  - quando gli indirizzi sono disponibili sull'Abus
  - quando i dati sono disponibili sul Dbus (solo per la scrittura).
- Deve inoltre esistere un meccanismo con il quale è possibile sapere
  - quando i dati sono disponibili sul Dbus (solo per la lettura)
  - quando è possibile procedere con un nuovo ciclo di accesso alla memoria.

# Esempio di segnali di controllo

- **Chip Select (CS):**
  - da attivare per poter leggere o scrivere
- **Output enable (OE)**
  - da attivare per poter abilitare la scrittura su un bus condiviso
- **Write enable (WE)**
  - da attivare per poter effettuare un'operazione di scrittura.
 
# Esempio

- **Per scrivere:**
  - **CS attivo**
  - **Indirizzo sulle linee di Address**
  - **Dato in input sulle linee di Data**
  - **WE attivo**
- **Per leggere:**
  - **CS attivo**
  - **Indirizzo sulle linee di Address**
  - **OE attivo**
  - **Dato in output sulle linee di Data.**




# Segnali di stato

## Esempi:

- **Errore**
  - **La memoria ha individuato una parola con un dato errato**
- **MFC**
  - **La memoria ha completato l'operazione di lettura/scrittura.**



# Dimensioni

 


Sono caratterizzate da

- numero di parole ( $n$ )
- numero di bit per parola ( $m$ ).


Il numero di segnali di ingresso/uscita è conseguentemente

- $\log_2 n$  per i segnali di indirizzo
- $m$  per i segnali di dato.

# Architettura

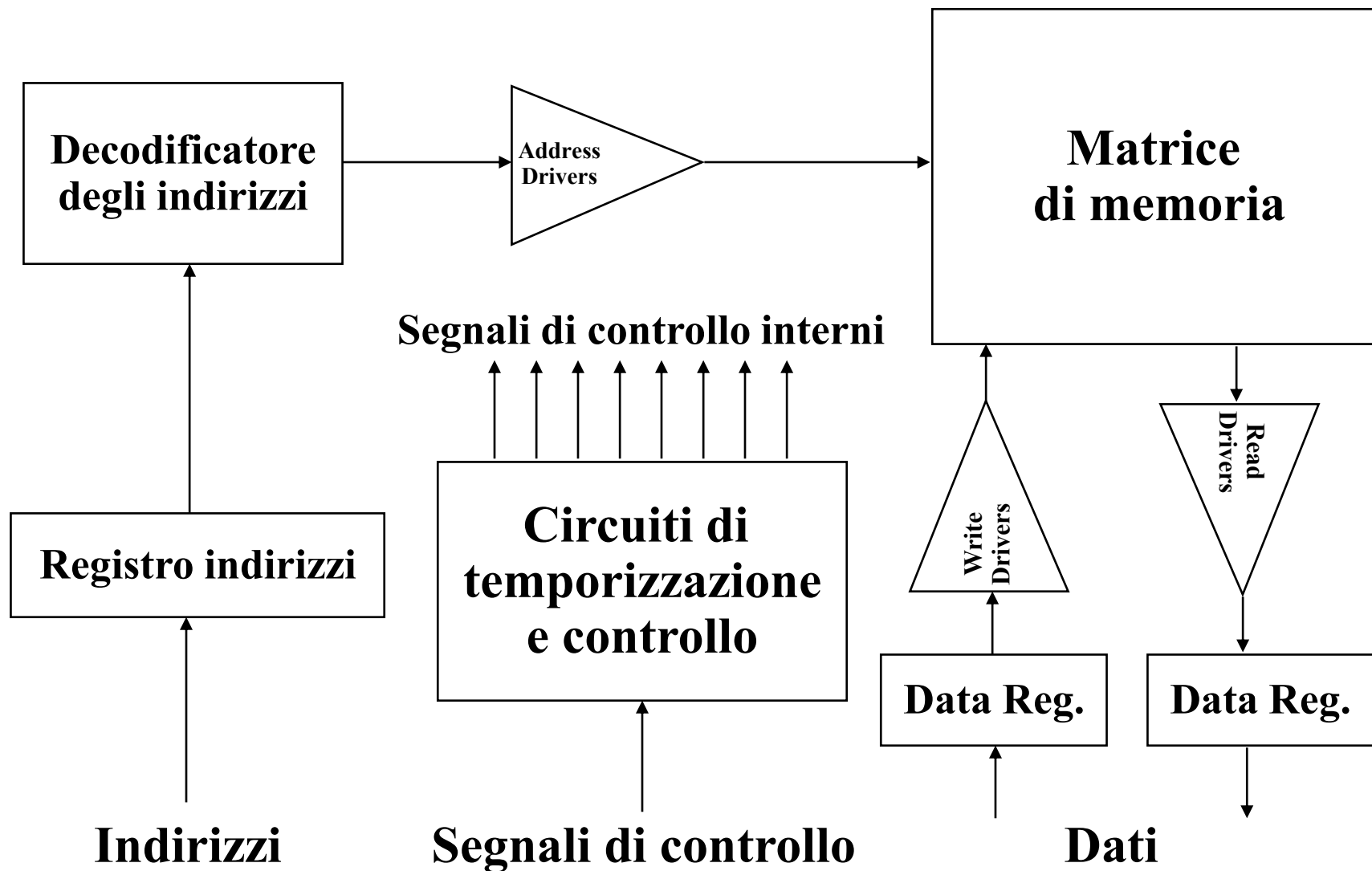

# Schema generale

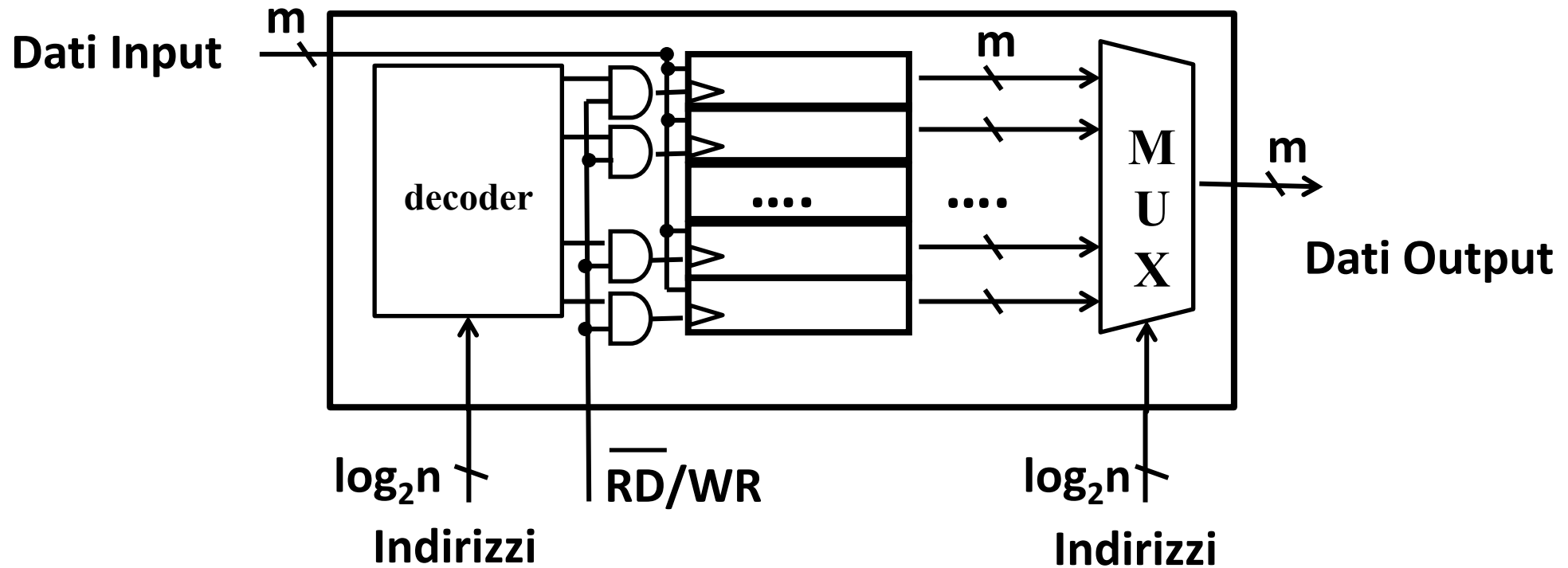

# Organizzazione

**Il costo di una RAM dipende anche dalla complessità della circuiteria di accesso.**


**Questa può essere ridotta tramite un'opportuna organizzazione delle celle di memoria.**

**Si hanno due tipologie principali:**

- **organizzazione a *vettore***
- **organizzazione a *matrice bidimensionale*.**

**La regolarità nell'organizzazione delle celle di memoria influenza pesantemente anche il costo del layout.**

# Organizzazione a vettore

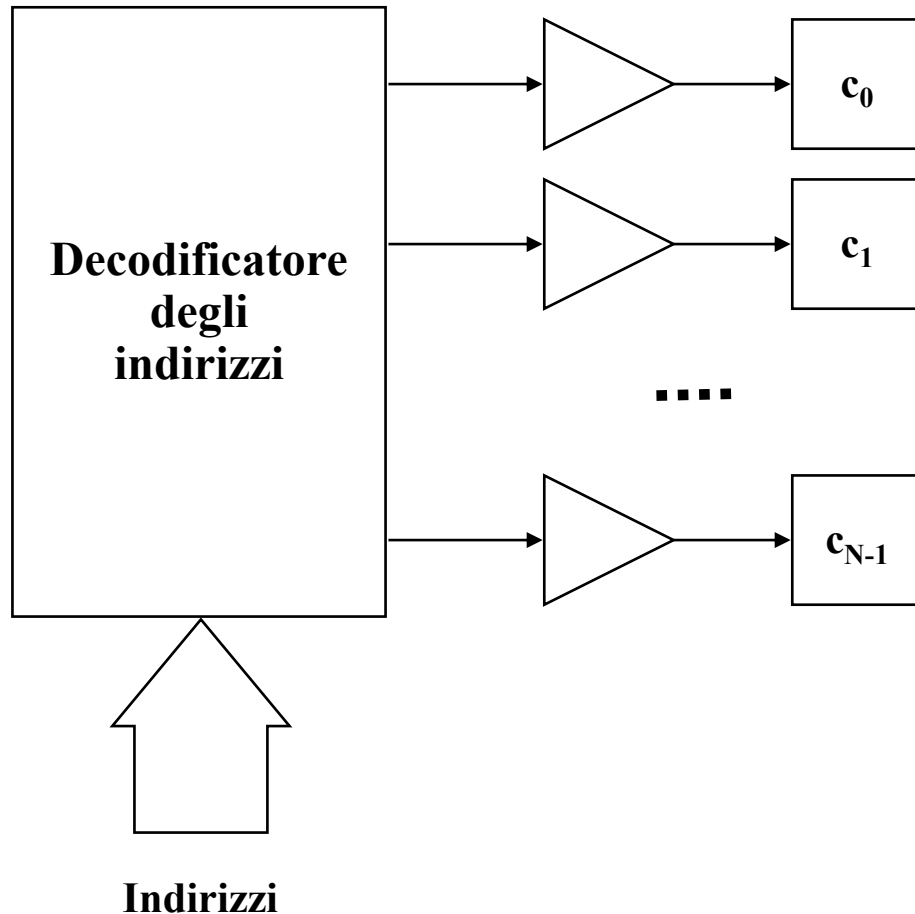


**Costo della circuiteria di accesso:**

- 1 decoder  $\log_2 N$ -to- $N$
- $N$  driver.

**Celle di memoria:**  
1 cella = 1 parola
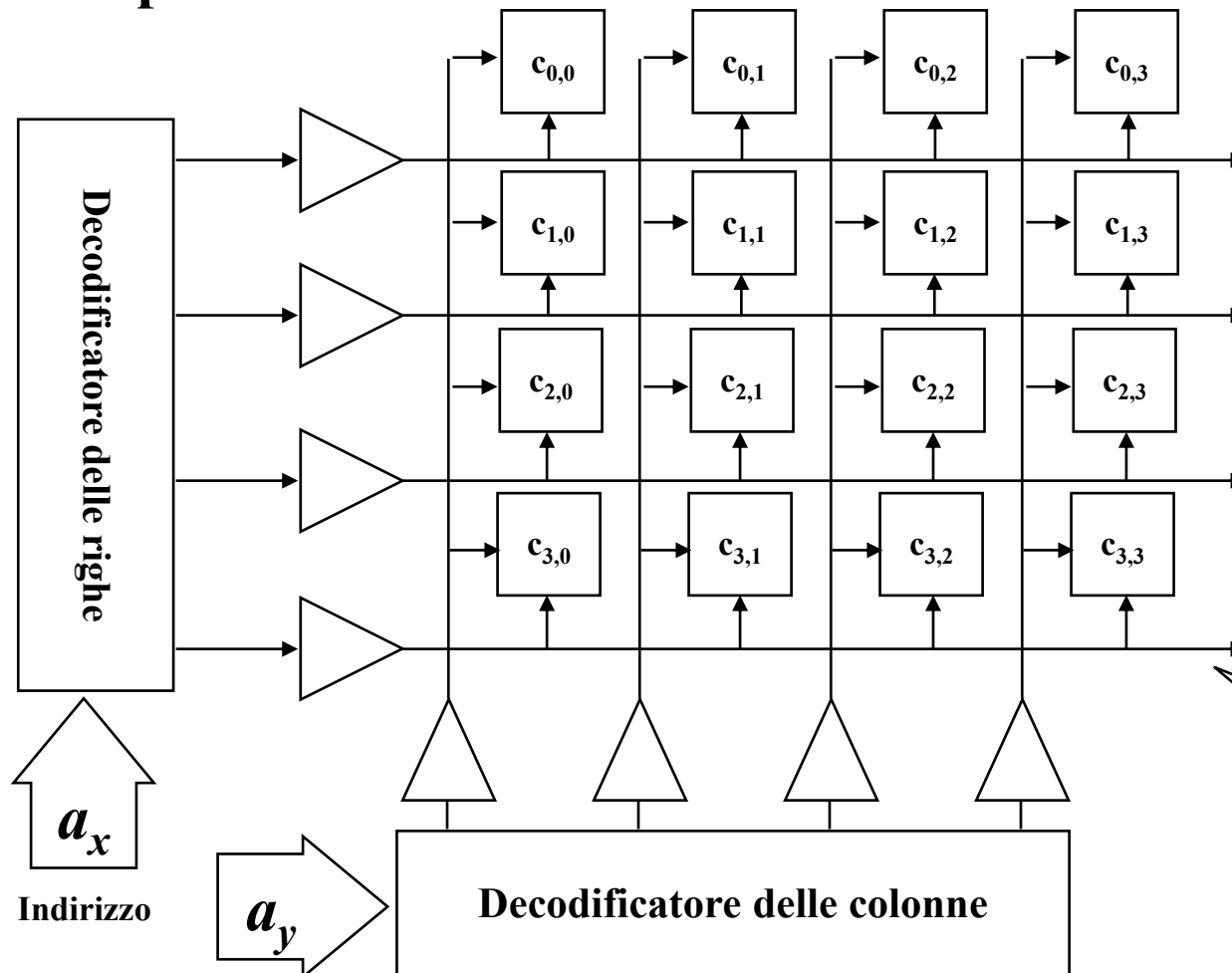
# Organizzazione a matrice

L'indirizzo  $a$  è suddiviso in 2 parti  $a_x$  e  $a_y$ , che selezionano la riga e la colonna in cui si trova la cella di memoria, rispettivamente.



**Costo della  
circuiteria di  
accesso:**

- 2 decoder  
( $\log_2 \sqrt{N}$ )-to- $\sqrt{N}$
- $2\sqrt{N}$  driver.

**Ogni cella è attiva  
quando è attiva la sua  
riga e la sua colonna**

# **Organizzazione a matrice: vantaggi**

- **Minor costo dell'HW**
- **Layout più compatto.**

# Segnali RAS e CAS

**Per ridurre il numero di segnali di ingresso, le RAM organizzate a matrice talvolta prevedono un diverso protocollo di accesso e un numero ridotto di segnali di indirizzo (indicativamente la metà).**


**In tal caso l'indirizzo è fornito in due fasi distinte e successive, utilizzando gli stessi segnali di indirizzo:**

- in una prima fase vengono forniti i segnali di indirizzo che vanno al decodificatore di riga, accompagnati dal segnale RAS (*Row Address Strobe*)**
- in un'altra fase vengono forniti i segnali di indirizzo che vanno al decodificatore di colonna, accompagnati dal segnale CAS (*Column Address Strobe*).**



# Esempio (memoria da 1M)

RAS

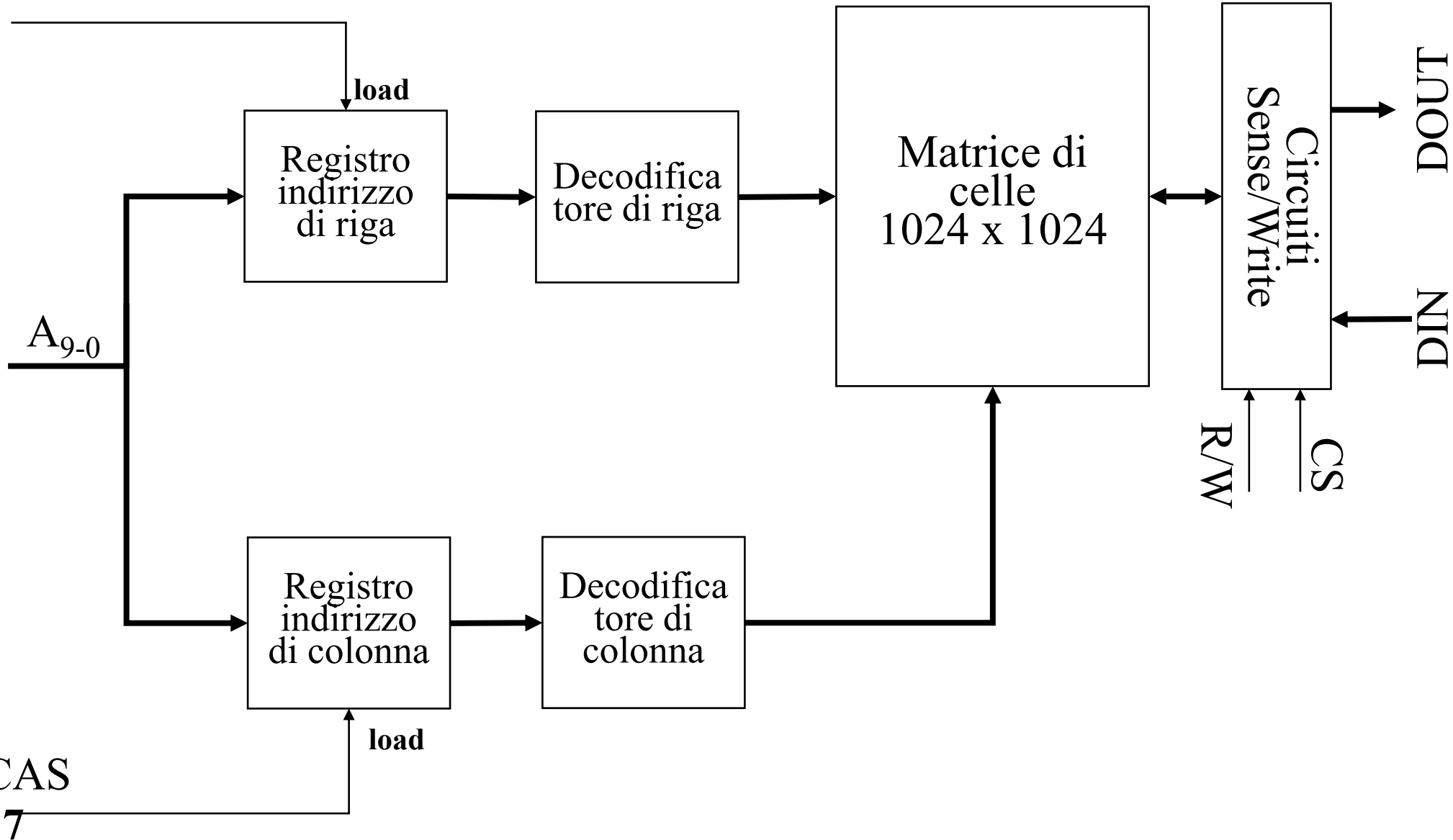

# Page Mode

**Qualora sia necessario accedere consecutivamente a celle poste ad indirizzi successivi, e queste risiedano nella stessa riga della matrice, è possibile attivare il cosiddetto *Page Mode*:**

- 1 si invia alla memoria l'indirizzo di riga, accompagnato da RAS**
- 2 si invia alla memoria l'indirizzo di colonna, accompagnato da CAS**
- 3 si accede al dato**
- 4 si ripete dal punto 2.**

**In questa maniera è possibile ridurre i tempi di accesso alla memoria.**

# Fast Page Mode

**In talune memorie il tempo di accesso è inferiore se si accede in sequenza a blocchi di parole sulla stessa riga.**

# Memorie a semiconduttore

- **Le memorie sono attualmente i dispositivi a più alta densità realizzati su silicio**
- **Al crescere dell'integrazione è possibile**
  - **aumentare la capacità (a parità di dimensione)**
  - **aumentare la velocità**
  - **ridurre il consumo.**

# Classificazione

- ROM (*Read Only Memory*)
- PROM (*Programmable Read Only Memory*)
- EPROM (*Electrically Programmable Read Only Memory*)
- EEPROM (*Electrically Erasable Programmable Read Only Memory*)
- Flash
- RAM.

# ROM

## **Applicazioni:**

- **librerie di procedure frequentemente usate**
- **programmi di sistema**
- **tavole di funzioni.**

**La definizione del contenuto avviene prima della realizzazione del silicio, e il contenuto non è in alcun modo modificabile in seguito. Quindi la ROM è non alterabile.**

**L'impatto di qualsiasi errore di progetto è quindi drammatico.**


**Inoltre la ROM è non volatile.**

**Il costo è dominato dal costo fisso per allestire la linea di produzione del dispositivo, mentre il costo di ciascun chip prodotto è minimo.**
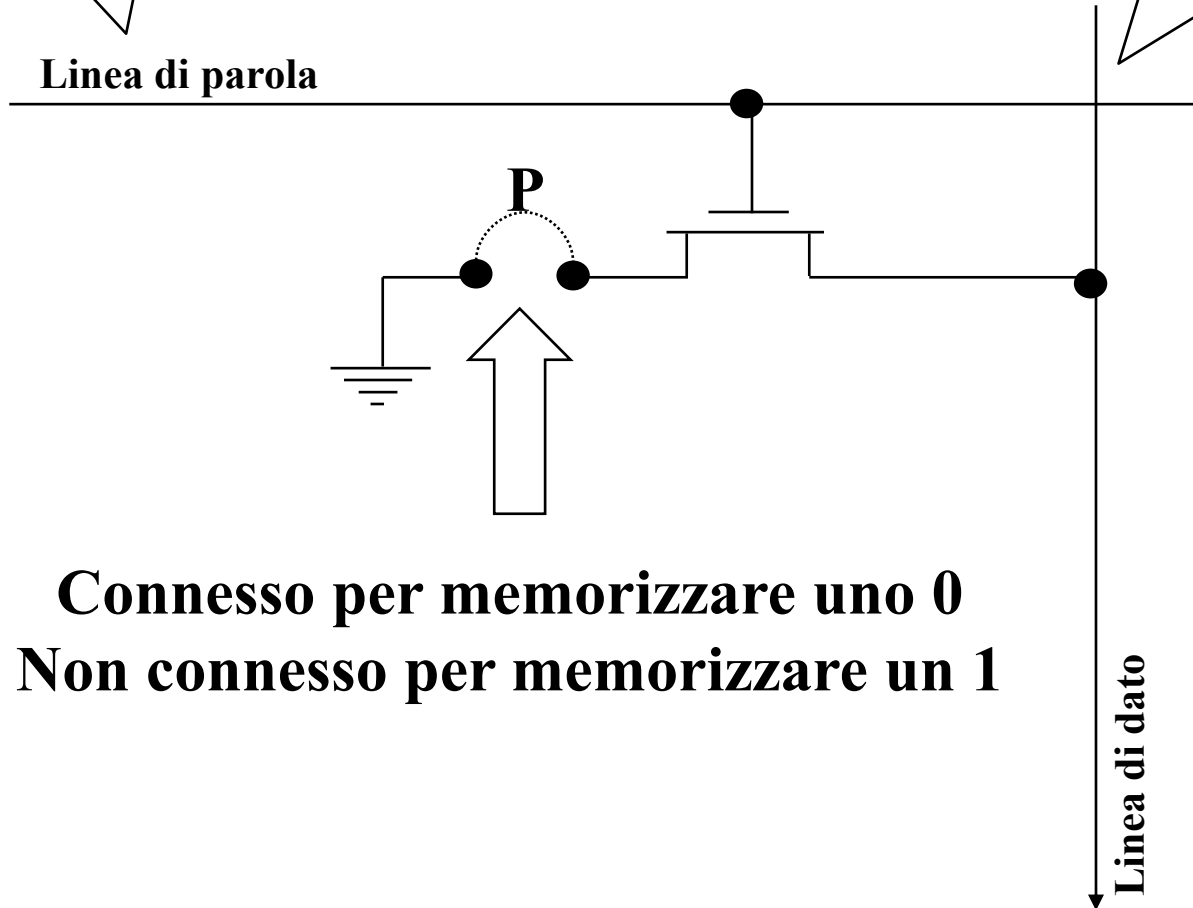
# Cella ROM

La linea di parola è pilotata dal decodificatore degli indirizzi

La linea di dato è connessa all'alimentazione tramite una resistenza di pull-up



Connesso per memorizzare uno 0  
Non connesso per memorizzare un 1

# PROM

La scrittura è eseguita a valle del processo di produzione tramite speciali attrezzature denominate *programmatori* che operano prima del montaggio del dispositivo sulla scheda.

Fisicamente, le PROM sono realizzate ponendo nel punto P del disegno precedente un fusibile, che può essere *bruciato* durante la programmazione, creando un circuito aperto.

La scrittura può avvenire una volta sola.

La PROM è non volatile.

Sono preferibili alle ROM per bassi volumi.






# EPROM

**Possono essere riprogrammate, previa precedente cancellazione tramite esposizione prolungata (~20 min) a luce ultravioletta.**

**La scrittura può avvenire un numero indefinito di volte.**

**La scrittura può avvenire anche dopo il montaggio sulla scheda.**

**Sono più costose delle PROM.**

 

SM0VPO

# EEPROM

**Le EEPROM (o E<sup>2</sup>PROM) possono essere riprogrammate byte per byte anche dopo il montaggio sulla scheda, ma l'operazione richiede più tempo di quella di lettura (centinaia di  $\mu$ s).**

**La scrittura può essere eseguita tramite i normali canali (bus) e segnali.**

**Sono più costose e meno dense delle EPROM.**

# Flash

**Il costo è intermedio tra quello di EPROM ed EEPROM.**

**Usano un solo transistor per bit (di tipo speciale, denominato *Floating Gate transistor*), e sono quindi relativamente dense.**

**Sono memorie non volatili.**

**In lettura si comportano come le RAM, mentre le operazioni di scrittura**


- **sono più lente (di almeno un ordine di grandezza)**
- **vanno eseguite a blocchi**
- **richiedono una precedente operazione di cancellazione.**

**Le Flash sono inoltre in grado di eseguire un numero limitato di cicli di scrittura.**
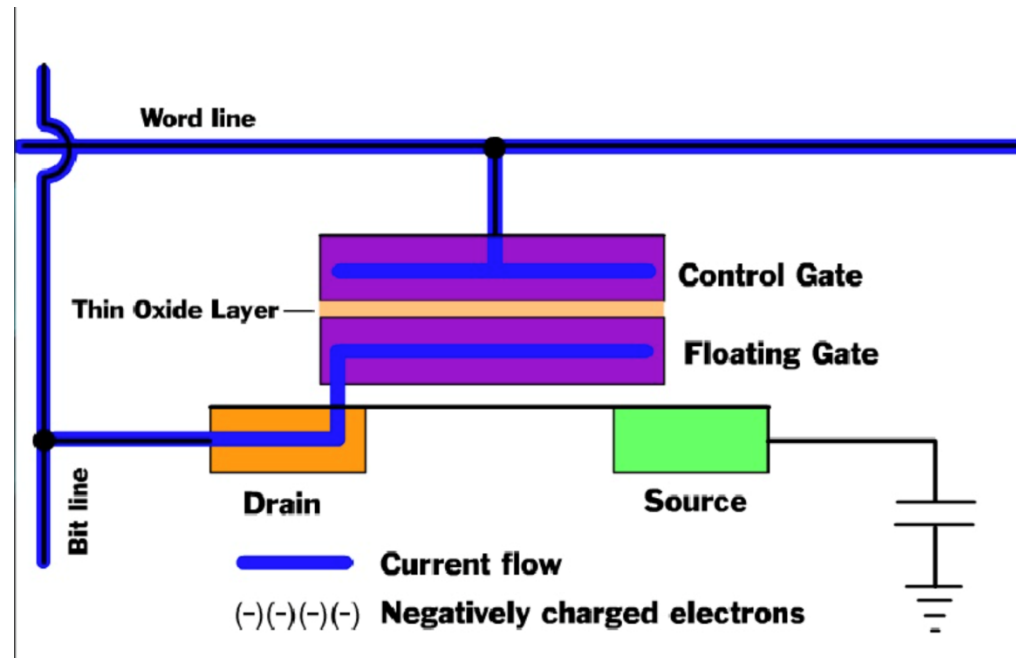
# Flash

Le memorie Flash sono il componente principale utilizzato per le memorie di massa a stato solido (Solid State Disk).


La memoria flash è uno specifico di tipo di EEPROM le cui operazioni principali sono basate dal un transistor MOSFET.



Le memorie Flash sono utilizzate per le memorie di massa.

La memoria flash è basata su operazioni principali MOSFET.

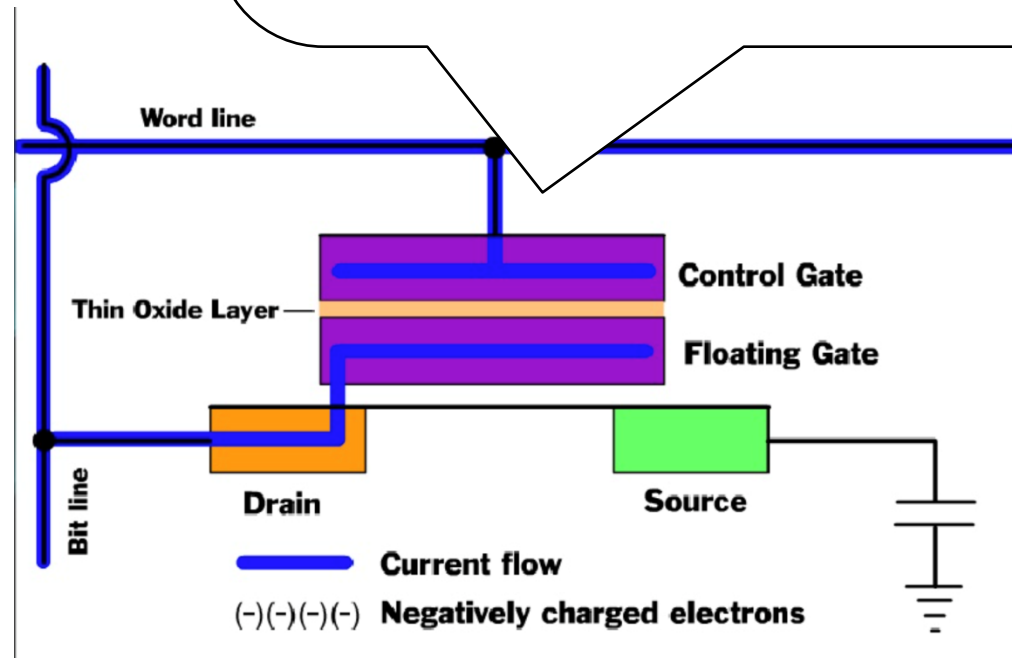Il Floating Gate può essere caricato o meno. Quando la cella è letta attivando il Control Gate, la Bit line è portata ad una tensione alta o bassa a seconda che il Floating Gate sia carico o meno. La scrittura avviene intrappolando elettroni nel Floating Gate. Tale operazione richiede l'applicazione di tensioni elevate sul Control Gate.



# Flash (II)

**Esistono due tipi di memorie Flash:**


- **Flash di tipo NOR:** hanno lo stesso comportamento di una RAM, ma sono più lente e resistono per un numero limitato di cancellazioni/scritture
- **Flash di tipo NAND:** possono essere lette e scritte solo a blocchi (da centinaia a migliaia di bit). Sono più dense, più veloci e più resistenti.

# Flash


Esistono due tipi di NAND Flash

- A singolo livello (Single Level Cell - SLC): ogni cella memorizza un bit
- A livello multiplo (Multiple Level Cell – MLC): ogni cella memorizza due bit

**SLC**  
One bit per cell

 

**MLC**  
Two bits per cell

 

# Flash

## Confronto tra Flash SLC e MLC

Caratteristica	SLC	MLC
Alimentazione	3.3V / 1.8V	3.3V
Dimensione chip	0.12µm	0.16µm
Page Size / Block Size	2KB/128KB	512B/32KB o 2KB/256KB
Tempo di accesso	25µs	70µs
Durevolezza (cicli erase)	100K	10K
Costo per bit	Meno di 1\$ per GB	Circa 1.3\$ per GB
Ciclo di scrittura (rate)	+8MB/s	1.5MB/s



# Quadro di sintesi


<b>Tipo</b>	<b>Categoria</b>	<b>Cancellazione</b>	<b>Scrittura</b>	<b>Volatilità</b>
<b>RAM</b>	<b>read/write</b>	<b>elettricamente</b>	<b>elettricamente</b>	<b>volatile</b>
<b>ROM</b>	<b>read-only</b>	<b>impossibile</b>	<b>in fase di produz.</b>	<b>non-volatile</b>
<b>PROM</b>	<b>read-only</b>	<b>impossibile</b>	<b>elettricamente</b>	<b>non-volatile</b>
<b>EPROM</b>	<b>read-mostly</b>	<b>luce UV</b>	<b>elettricamente</b>	<b>non-volatile</b>
<b>EEPROM</b>	<b>read-mostly</b>	<b>elettricamente</b>	<b>elettricamente</b>	<b>non-volatile</b>
<b>Flash</b>	<b>read-mostly</b>	<b>elettricamente</b>	<b>elettricamente</b>	<b>non-volatile</b>

# RAM

**Sono di 2 tipi:**

- **memorie *statiche* (o SRAM):**
  - **la singola cella corrisponde a un flip flop**
- **memorie *dinamiche* (o DRAM):**
  - **la singola cella corrisponde a un condensatore e a un transistor**
  - **l'informazione è memorizzata sotto forma di carica del condensatore**
  - **richiedono un rinfresco periodico dell'informazione**
  - **la lettura è di tipo distruttivo (*Destructive Read-Out*).**

# Cella di RAM statica

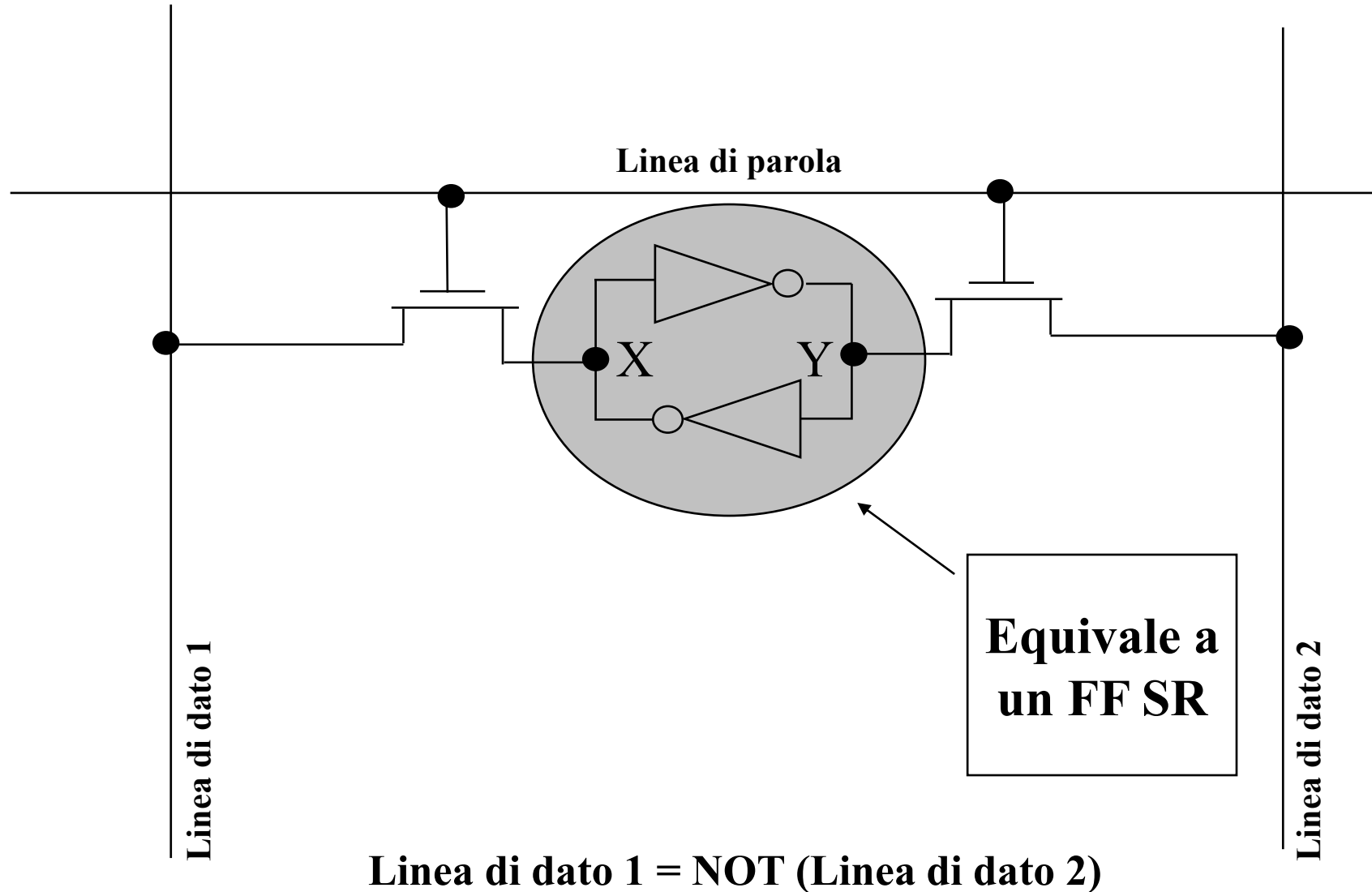

# Funzionamento


**Per leggere o scrivere una parola si deve attivare la relativa linea di parola.**

**Quando la linea di parola non è attivata, il relativo flip flop è isolato e mantiene il proprio valore.**

**Quando la linea di parola è attivata, è possibile**


- **leggere i valori (opposti) forzati dal flip flop sulle due linee di dato (*lettura*)**
- **scrivere un nuovo valore, forzando due valori opposti sulle linee di dato (*scrittura*).**

# Implementazione CMOS

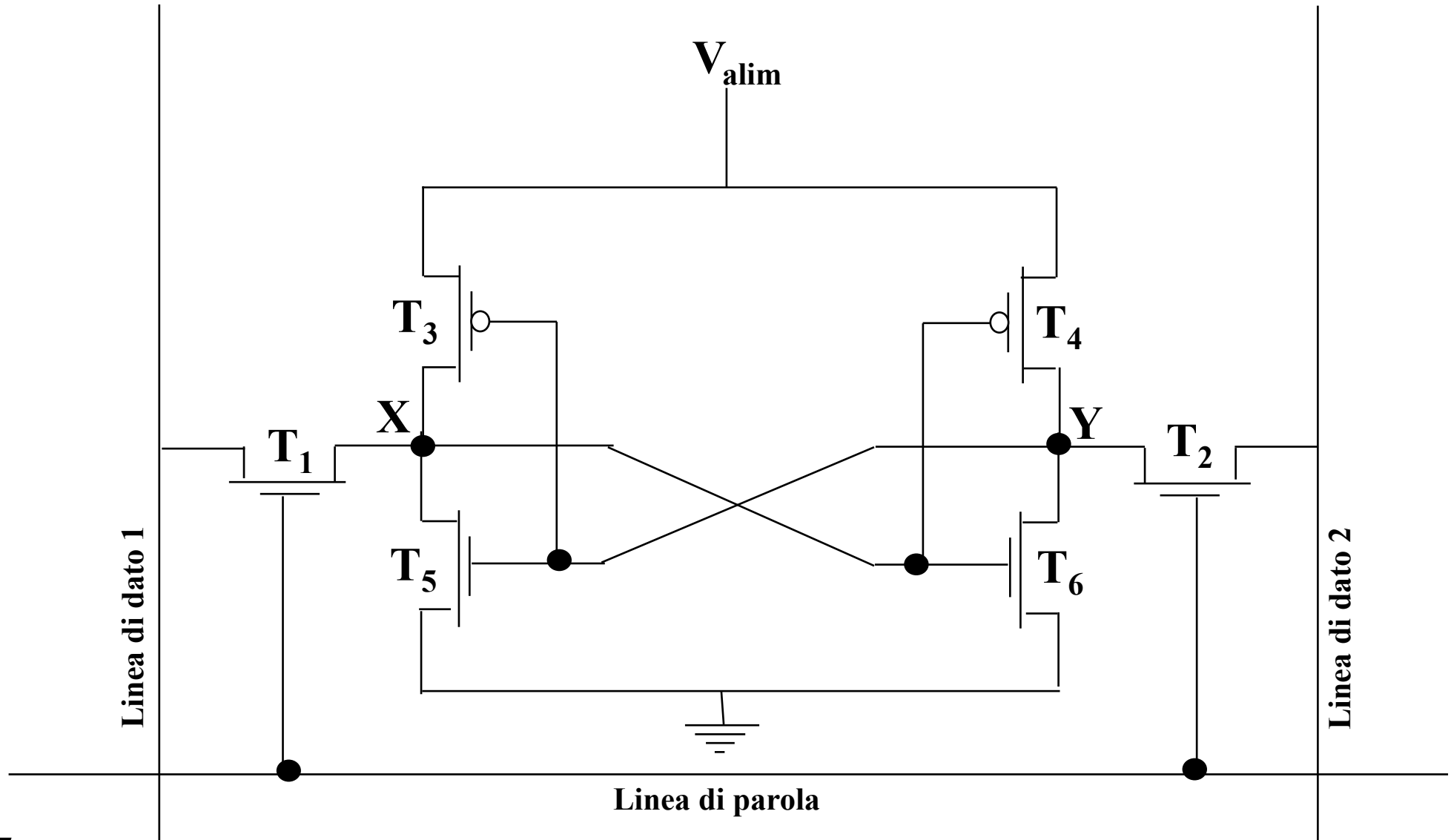

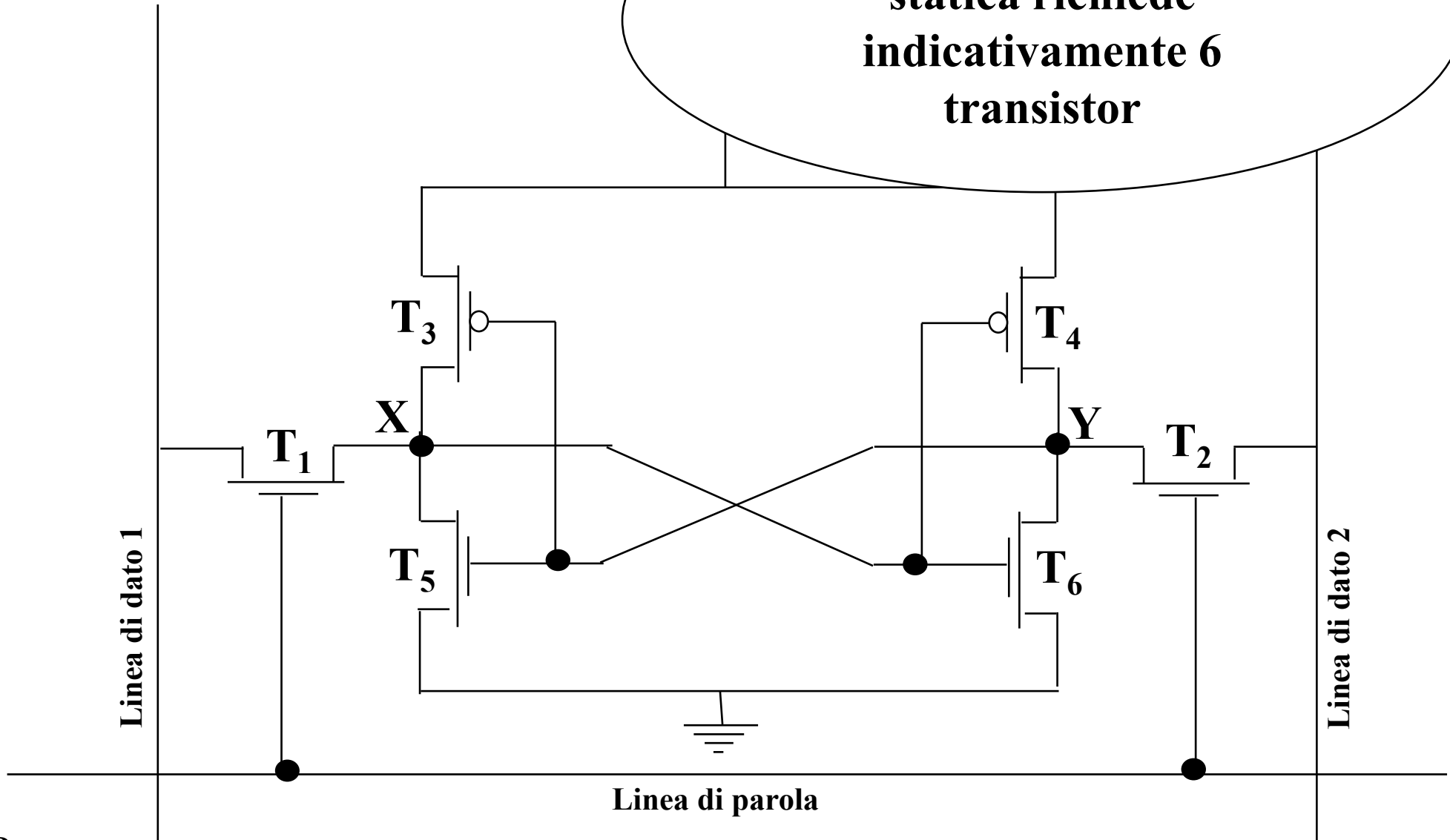
# Implementa


Ciascuna cella di RAM  
statica richiede  
indicativamente 6  
transistor



# Cella di RAM dinamica

 

# Cella di RAM dinamica

 



# Funzionamento

**Nelle operazioni di lettura, attivando la linea di parola il condensatore viene collegato alla linea di dato, che assume quindi un valore 0 o 1 a seconda del valore memorizzato.**

**Nelle operazioni di scrittura, l'attivazione della linea di parola provoca il collegamento della linea di dato con il condensatore, che viene quindi caricato o scaricato, a seconda del valore di questa.**

**Un apposito sensore collegato alla linea di dato è in grado di rilevare l'eventuale cambiamento di tensione causato dalla carica/scarica del condensatore, e di produrre il corrispondente bit.**

# Rinfresco

**Consiste nell'operazione di amplificazione (verso 1) della eventuale carica contenuta nel condensatore, che tende a 0 per l'esistenza di inevitabili correnti di dispersione.**

**Si basa su operazioni di lettura fittizie, nelle quali il valore letto non viene trasmesso all'esterno.**

**È indispensabile per poter mantenere indefinitamente il contenuto di ciascuna cella di DRAM.**

**Le operazioni di rinfresco occupano una RAM per tempi molto brevi (dell'ordine di qualche %).**

# Stima di costo del rinfresco

**Periodo di rinfresco = 64 ms**

**Tempo minimo di accesso a parola = 50 ns**

**Numero di cicli di rinfresco = 8k**

**Durata del ciclo di rinfresco = 8k x 50 ns = 0,41 ms**

**Tempo relativo per il rinfresco = 0,41 / 64 = 0,64%**

# Circuiteria per il rinfresco

**La circuiteria che gestisce il rinfresco fa parte del chip di DRAM.**

**Il suo funzionamento è quasi trasparente all'utente.**

**È possibile che le operazioni di rinfresco (prioritarie) e quelle di accesso normale siano attivate contemporaneamente: in tal caso è necessario che l'operazione normale sia temporaneamente sospesa.**

**Quindi il tempo di accesso può diventare più lungo se l'operazione è ritardata a causa del rinfresco.**

# Affidabilità

**Se una cella di memoria dinamica è colpita da una radiazione è possibile che la carica immagazzinata cambi, facendo cambiare il valore memorizzato (guasto transitorio).**

**Al crescere della densità di integrazione, la dimensione della carica immagazzinata in ciascuna cella tende a diminuire in maniera significativa, rendendo quindi la memoria sempre più sensibile (e meno affidabile).**

**L'effetto delle radiazioni cresce quindi con la densità di integrazione, oltre che con l'altezza sul livello del mare e con l'attività solare.**

**Molte memorie dinamiche sono per questo protette, ad esempio tramite l'uso di *codici di protezione*.**

# Codice di protezione

**Per aumentare l'affidabilità delle memorie, a ciascuna parola può essere associato un codice di protezione.**



**Il caso più semplice di codice di protezione è il *codice di parità* (1 bit).**

**Funzionamento:**

- **quando si scrive un valore nella parola, si calcola il relativo bit di parità, e lo si memorizza insieme al nuovo valore in un apposito bit (aggiuntivo)**
- **quando si legge la parola, si calcola il codice di parità associato al valore letto, e lo si confronta con quello memorizzato**
- **in caso di diversità, si invia una segnalazione di errore.**

# Codice di parità: architettura

Valore scritto

  

Valore letto



È un comparatore,  
implementato ad  
esempio attraverso  
un EXOR

Errore

# Codici di Hamming

**Attraverso i codici di Hamming è possibile non solo rilevare, ma anche correggere eventuali errori verificatisi in una memoria.**

**Detto  $n$  il parallelismo della memoria, tali codici**



- richiedono  $1 + \log_2 n$  bit di codice**
- permettono di rilevare e correggere tutti gli errori singoli**
- permettono di rilevare (ma non correggere) tutti gli errori doppi**
- non garantiscono né il rilevamento né la correzione degli errori di molteplicità superiore.**

**Per questo tali codici sono detti SECDED (*Single Error Correction Double Error Detection*).**



# Codice di Hamming: architettura

**Valore scritto**

  

**Valore letto**

**Calcolo codice**

**È un modulo in grado di**

- **Rilevare gli errori**
- **Identificare l'eventuale bit errato**
- **Comandare la correzione del dato prodotto dalla memoria.**

**Errore**

# Error Correction Code

- Tutte le memorie RAM dinamiche sono equipaggiate con un codice di correzione degli errori (*Error Correction Code*, o *ECC*)
- Il codice di Hamming è un esempio di ECC.


# Esempio


**Si consideri la DRAM AS4C1M16E5 prodotta da Alliance Semiconductor.**

**Caratteristiche:**

- **1 M × 16 bit**
- **Organizzazione a matrice quadrata**
- **Pin:**
  - **A<sub>0</sub> – A<sub>9</sub>: indirizzo**
  - **RAS, CAS (attivi bassi)**
  - **DQ1 – DQ16: dati**
  - **R/W: abilitazione a scrittura (basso) o lettura (alto)**


# Temporizzazioni

 

 


$t_{RAH}$  *row address hold time:*

 Tempo di attesa prima di caricare gli indirizzi di colonna



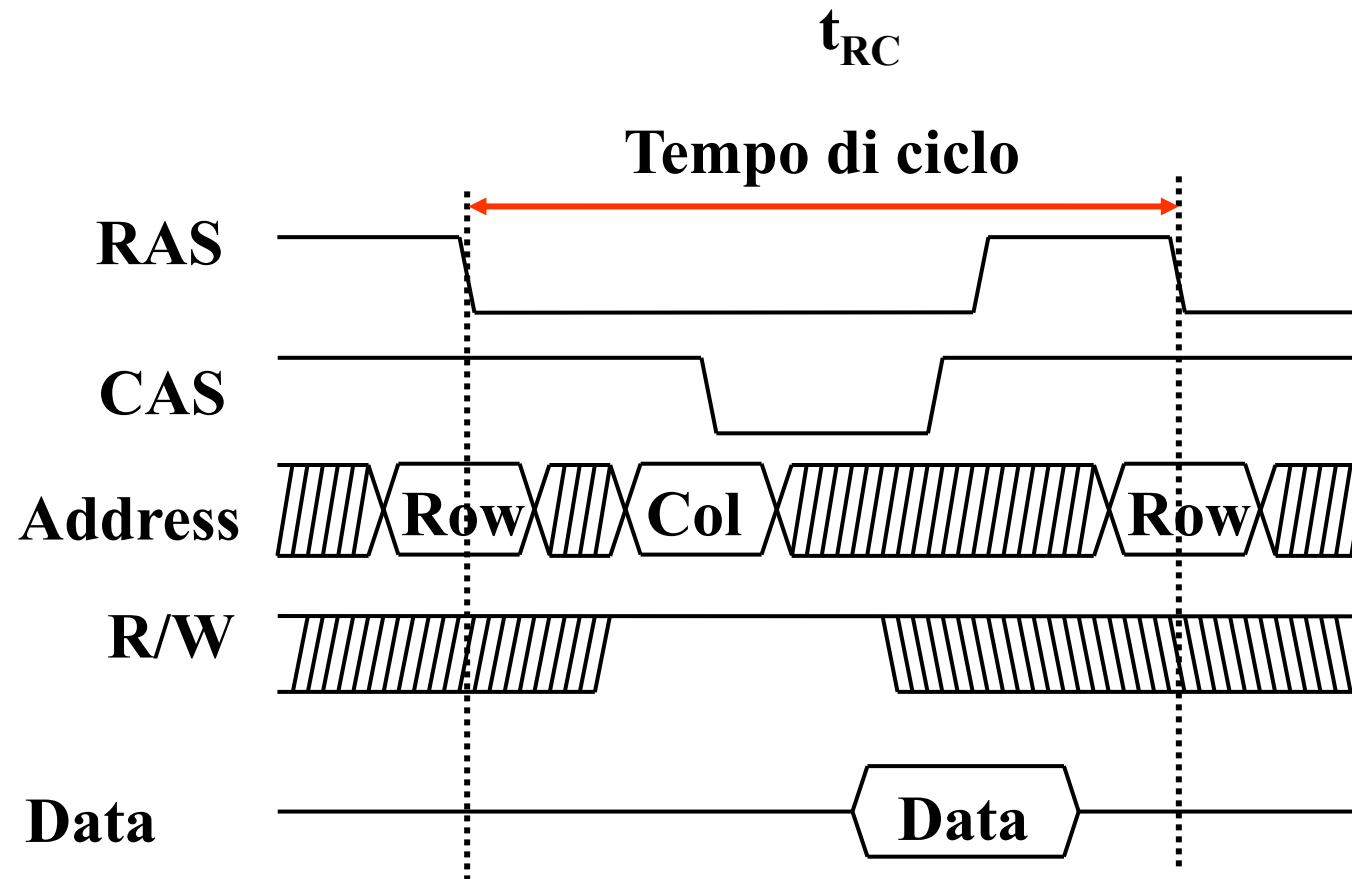**Tempo di accesso  $t_{\text{RAC}}$  (access time from RAS), pari a 60 ns**  
**misurato dal fronte di discesa di RAS al momento in cui i dati sono validi.**



# Lettura

- Si mette su  $A_0 - A_9$  l'indirizzo di riga
- Si attiva RAS
- Si aspetta il tempo  $t_{RAH}$
- Si mette su  $A_0 - A_9$  l'indirizzo di colonna
- Si attiva CAS
- Trascorso il tempo  $t_{RAC}$  i dati sono disponibili su DOUT.



# Note

- **Non si può iniziare un nuovo ciclo di lettura o scrittura se non dopo che è passato un tempo  $t_{RC}$  (pari a 100 ns).**
- **Ogni 16 ms è necessario eseguire un rinfresco completo, ossia eseguire 1024 operazioni con indirizzo di riga crescente.**

# RAM statiche e RAM dinamiche

**Le RAM statiche sono (rispetto a quelle dinamiche):**

- **più veloci (tempi di accesso dell'ordine di 10 ns, contro 100 ns)**
- **più costose (in termini di area di silicio richiesta, quindi meno dense)**
- **più semplici da utilizzare**
- **più affidabili.**

# **Memorie interlacciate**

**Sono composte da più moduli di memoria.**

**Le parole sono disposte in maniera alternata tra i vari moduli.**

**Quando si fa accesso ad una serie consecutiva di parole, queste si trovano in moduli diversi, ed il loro accesso può essere fatto in parallelo, utilizzando un bus più ampio.**

**Permettono quindi di ridurre il tempo di accesso complessivo nel caso di accessi a blocchi, come quelli che si verificano nel caso sia presente una cache.**

# Memorie interlacciate: esempio

